

VERILOG ASSIGNMENT 2

21604552 – Emre Hancı

-Half Adder Verilog Codes

```
module Assign2(Carry,Sum,A,B);  
    input A,B;  
    output Carry,Sum;  
    assign Sum = A ^ B;  
    assign Carry = A & B;  
endmodule
```

-Half Adder Waveform



-Half Adder Testbench

```
module Assign2_test;  
    // Inputs  
    reg A;  
    reg B;  
    // Outputs  
    wire Carry;  
    wire Sum;  
    Assign2 uut (  
        .Carry(Carry),  
        .Sum(Sum),  
        .A(A),  
        .B(B)  
    );  
    initial begin  
        // Initialize Inputs  
        A = 0;  
        B = 0;  
        #50;  
        A = 0;  
        B = 1;  
        #50;  
        A = 1;  
        B = 0;  
        #50;  
        A = 1;  
        B = 1;  
        #50;  
        // Add stimulus here  
    end  
endmodule
```


- 1-Bit Full Adder Verilog Codes

```
module Assign2(A,B,Cin,Cout,S);  
  
    input A,B,Cin;  
  
    output Cout,S;  
  
    wire xor_AB,and_AB,CinXorAB;  
  
    xor(xor_AB,A,B);  
  
    xor(S,Cin,xor_AB);  
  
    and(and_AB,A,B);  
  
    and(CinXorAB,Cin,xor_AB);  
  
    or(Cout,and_AB,CinXorAB);  
  
endmodule
```

- 1-Bit Full Adder Testbench

```
module Assign2_test2;  
  
    reg A;  
  
    reg B;  
  
    reg Cin;  
  
    wire Cout;  
  
    wire S;  
  
    Assign2 uut (  
  
        .A(A),  
  
        .B(B),  
  
        .Cin(Cin),  
  
        .Cout(Cout),  
  
        .S(S)  
  
    );  
  
    initial begin  
  
        // Initialize Inputs  
  
        A = 0; B = 0; Cin = 0; #50;  
  
        A = 0; B = 0; Cin = 1; #50;  
  
        A = 0; B = 1; Cin = 0; #50;  
  
        A = 0; B = 1; Cin = 1; #50;  
  
        A = 1; B = 0; Cin = 0; #50;  
  
        A = 1; B = 0; Cin = 1; #50;  
  
        A = 1; B = 1; Cin = 0; #50;  
  
        A = 1; B = 1; Cin = 1; #50;  
  
    end  
  
endmodule
```

- 1-Bit Full Adder Waveform

 

- 4-Bit Full Adder Verilog Codes

```
module FullAdder(A,B,Cin,Cout,S);

    input A,B,Cin;
    output Cout,S;
    wire xor_AB,and_AB,CinXorAB;
    xor(xor_AB,A,B);
    xor(S,Cin,xor_AB);
    and(and_AB,A,B);
    and(CinXorAB,Cin,xor_AB);
    or(Cout,and_AB,CinXorAB);
endmodule

module FourBitAdder(A,B,Cin,Cout,S);
    input Cin;
    input [3:0] A,B;
    output Cout;
    output [3:0] S;
    wire Crry0,Crry1,Crry2;

    FullAdder
op0(A[0],B[0],Cin,Crry0,S[0]);

    FullAdder
op1(A[1],B[1],Crry0,Crry1,S[1]);

    FullAdder
op2(A[2],B[2],Crry1,Crry2,S[2]);

    FullAdder
op3(A[3],B[3],Crry2,Cout,S[3]);
Endmodule
```

- 4-Bit Full Adder Verilog Codes

```
module cases;

    reg [3:0] A;
    reg [3:0] B;
    reg Cin;
    wire Cout;
    wire [3:0] S;
    FourBitAdder uut (
        .A(A),
        .B(B),
        .Cin(Cin),
        .Cout(Cout),
        .S(S)
    );
    initial begin
        A = 0000; B = 0000; Cin = 0;
        #50
        A = 0100; B = 0011; Cin = 1;
        #50
        A = 0011; B = 0111; Cin = 1;
        #50
        A = 1000; B = 0100; Cin = 0;
        #50
        A = 0101; B = 0101; Cin = 0;
        #50
        A = 1101; B = 0101; Cin = 1;
        #50
        A = 0111; B = 1101; Cin = 0;
        #50
        A = 0111; B = 1101; Cin = 0;

    end
endmodule
```

- 4-Bit Full Adder Waveform

